
初识电路原理图

创客学院 武老师

电路原理图

■ 元器件查找

1. 搜索丝印
2. 查找目录

■ 网络标号

电路图中网络标号相同的节点在电气上是连接在一起的

扫一扫，获取更多信息



THANK YOU